



FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRONICOS

José Leonardo Ramírez • Carlos Osvaldo Velásquez



Fondo Editorial ITM, registrado en COLCIENCIAS Res. 01599 de 2012

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

JOSÉ LEONARDO RAMÍREZ ECHAVARRÍA
CARLOS OSVALDO VELASQUEZ SANTOS



Ramírez Echavarría, José Leonardo

Fundamentos de circuitos eléctricos / José Leonardo Ramírez Echavarría, Carlos Osvaldo Velásquez Santos.--1a ed. -- Medellín: Fondo Editorial ITM, 2012.

78 p. -- (Colección Textos académicos)

Incluye referencias bibliográficas

ISBN 978-958-8743-20-2

1. Circuitos eléctricos 2. Análisis de circuitos eléctricos I. Velásquez Santos, Carlos Osvaldo II. Tít. (Serie)

621.319 2 SCDD 21 ed.

Catalogación en la publicación - Biblioteca ITM

Serie Textos Académicos

Fondo Editorial ITM

Fundamentos de circuitos eléctricos

© JOSÉ LEONARDO RAMÍREZ ECHAVARRÍA

© CARLOS OSVALDO VELÁSQUEZ SANTOS

© Fondo Editorial ITM

1a. edición: diciembre de 2012

ISBN: 978-958-8743-20-2

Hechos todos los depósitos legales

Rectora

LUZ MARIELA SORZA ZAPATA

Editora

SILVIA INÉS JIMÉNEZ GÓMEZ

Comité Editorial

OLGA MARÍA RODRÍGUEZ BOLUFÉ, PhD, México

JOSÉ R. GALO SÁNCHEZ, PhD, España

LILIANA SAIDON, PhD, Argentina

MONSERRAT VALLVERDÚ FERRER, PhD, España

GIANNI PEZZOTI, PhD, Italia

Corrección de Estilo

LILA MARÍA CORTÉS FONNEGRA

Secretaria Técnica

LINA YANET ÁLVAREZ ESTRADA

Diseño y diagramación

LITOGRAFÍA DINÁMICA

Hecho en Medellín, Colombia

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

Calle 73 No. 76A 354

Tel.: 440 5289 • 4405197

<http://fondoeditorial.itm.edu.co/>

www.itm.edu.co

Medellín – Colombia

Las opiniones, originales y citas del texto son de la responsabilidad de los autores.

El Instituto salva cualquier obligación derivada del libro que se publica. Por lo tanto, ella recaerá únicamente y exclusivamente sobre los autores.

CONTENIDO

| | | |
|---------|---|----|
| 1 | CONCEPTOS BÁSICOS | 10 |
| 1.1 | BREVE HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD..... | 10 |
| 1.2 | TEORÍA ELECTRÓNICA DEL ATOMO | 11 |
| 1.3 | CARGA ELÉCTRICA | 11 |
| 1.4 | CORRIENTE ELÉCTRICA | 12 |
| 1.4.1 | TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA | 13 |
| 1.4.1.2 | CORRIENTE CONTINUA..... | 13 |
| 1.5 | FUERZA ELECTROMOTRIZ, DIFERENCIA DE POTENCIAL, ELÉCTRICO O VOLTAJE..... | 14 |
| 1.6 | RESISTENCIA ELÉCTRICA..... | 16 |
| 1.7 | LEY DE OHM..... | 17 |
| 1.8 | POTENCIA ELÉCTRICA..... | 18 |
| 1.9 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18 |
| | PROBLEMAS PROPUESTOS 1 | 20 |
| 2. | ELEMENTOS DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO | 22 |
| 2.1 | ELEMENTOS QUE COMPONEN UN CIRCUITO ELÉCTRICO | 22 |
| 2.1.1 | GENERADORES..... | 22 |
| 2.1.2 | CONDUCTORES..... | 22 |
| 2.1.3 | RECEPTORES..... | 22 |
| 2.1.4 | ELEMENTOS DE CONTROL | 22 |
| 2.1.4.1 | INTERRUPTORES..... | 22 |
| 2.1.4.2 | INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS..... | 23 |
| 2.1.5 | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN | 23 |
| 2.1.5.1 | FUSIBLES..... | 23 |
| 2.1.5.2 | CORTACIRCUITOS..... | 24 |
| 2.1.5.3 | TRANSDUCTORES..... | 24 |
| 2.1.5.4 | TERMISTORES | 24 |
| 2.2 | LA RESISTENCIA ELÉCTRICA. FORMAS DE CONEXIÓN | 24 |
| 2.2.1 | RESISTENCIAS EN SERIE | 24 |
| 2.2.2 | RESISTENCIAS EN PARALELO | 25 |
| | PROBLEMAS PROPUESTOS 2 | 28 |
| 2.3 | CAPACITANCIA O CONDENSADORES..... | 30 |
| 2.3.1 | DEFINICIÓN DE CAPACITANCIA..... | 30 |
| 2.3.2 | CONDENSADORES CON DIELECTRICOS | 30 |
| 2.3.3 | ENERGÍA ALMACENADA EN UN CAPACITOR..... | 31 |
| 2.3.4 | COMBINACIONES DE LOS CAPACITORES | 32 |

| | |
|---|----|
| 2.3.4.1 CONDENSADORES EN SERIE..... | 32 |
| 2.3.4.2 CONDENSADORES EN PARALELO..... | 32 |
| 2.3.5 SIMBOLOS ELÉCTRICOS - CONDENSADORES..... | 33 |
| PROBLEMAS PROPUESTOS 2.1 | 34 |
| 2.4 LA INDUCTANCIA O BOBINA..... | 36 |
| 2.4.1 COMBINACIONES DE INDUCTORES..... | 37 |
| 2.4.1.1 INDUCTANCIAS EN SERIE..... | 38 |
| 2.4.1.2 INDUCTANCIAS EN PARALELO..... | 38 |
| PROBLEMAS PROPUESTOS 2.2..... | 38 |
| 3. ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN CC..... | 41 |
| 3.1 CONVENCIÓN DE SIGNOS EN LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS..... | 41 |
| 3.2 LEYES DE LOS CIRCUITOS | 42 |
| 3.2.1 LEYES DE KIRCHOFF PARA LOS VOLTAJES..... | 42 |
| 3.2.2 LEYES DE KIRCHOFF PARA LAS CORRIENTES..... | 42 |
| 3.3 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS..... | 43 |
| 3.3.1 CIRCUITOS EN PARALELO | 44 |
| 3.3.2 CIRCUITOS MIXTOS (SERIE PARALELO) | 46 |
| 3.4 MÉTODO DE LAS CORRIENTES DE MALLA..... | 50 |
| 3.5 MÉTODO DE LOS VOLTAJES NODALES..... | 54 |
| PROBLEMAS PROPUESTOS 3 | 56 |
| 4. ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN AC..... | 57 |
| 4.1 ÁLGEBRA DE NÚMEROS COMPLEJOS..... | 57 |
| 4.1.1 NÚMEROS IMAGINARIOS..... | 57 |
| NÚMEROS COMPLEJOS..... | 58 |
| 4.1.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS NÚMEROS COMPLEJOS | 58 |
| 4.1.3 FORMAS DE NÚMEROS COMPLEJOS..... | 58 |
| 4.1.3.1 OPERACIONES ENTRE NÚMEROS COMPLEJOS..... | 59 |
| 4.1.3.2 SUMA Y RESTA DE NÚMEROS COMPLEJOS..... | 59 |
| 4.1.3.3 MULTIPLICACIÓN DE UN ESCALAR POR UN NÚMERO COMPLEJO | 59 |
| 4.1.3.4 MULTIPLICACIÓN ENTRE NÚMEROS COMPLEJOS | 60 |
| 4.1.3.5 DIVISIÓN ENTRE NÚMEROS COMPLEJOS..... | 60 |
| 4.2 DEFINICIÓN DE FASOR | 61 |
| 4.3 COMPORTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA EN AC | 61 |
| 4.4 COMPORTAMIENTO DE LOS CONDENSADORES EN AC..... | 62 |
| 4.5 COMPORTAMIENTO DE LOS INDUCTORES EN CORRIENTE ALTERNA..... | 63 |
| 4.6 LEY DE OHM GENERALIZADA PARA CORRIENTE ALTERNA | 64 |

| | |
|---|----|
| 4.7 TRIÁNGULO DE POTENCIAS Y FACTOR DE POTENCIA | 65 |
| 4.8 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN AC | 66 |
| PROBLEMAS PROPUESTOS 4 | 68 |
| BIBLIOGRAFÍA | 70 |
| SITIOS EN INTERNET..... | 71 |

LISTA DE FIGURAS

| | | |
|------------|--|----|
| FIGURA 1. | ESTRUCTURA ATÓMICA DEL ÁTOMO | 11 |
| FIGURA 2. | ANALOGÍA ENTRE EL AGUA Y LA ELECTRICIDAD | 12 |
| FIGURA 3. | REPRESENTACIÓN DE LA CORRIENTE CONTINUA | 13 |
| FIGURA 4. | ONDA SINUSOIDAL DE CORRIENTE ALTERNA | 13 |
| FIGURA 5. | ONDA CUADRADA | 14 |
| FIGURA 6. | ONDA TRIANGULAR | 14 |
| FIGURA 7. | RESUMEN DE FÓRMULAS..... | 19 |
| FIGURA 8. | ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS EN SERIE..... | 24 |
| FIGURA 9. | RESISTENCIAS EN PARALELO..... | 25 |
| FIGURA 10. | ARREGLO DE RESISTENCIAS EN SERIE PARALELO..... | 26 |
| FIGURA 11. | RED MIXTA..... | 27 |
| FIGURA 12. | SIMPLIFICACIÓN EJEMPLO 2 | 27 |
| FIGURA 13. | PROBLEMAS PROPUESTOS UNIDAD 2 | 28 |
| FIGURA 14. | DEFINICIÓN DE CAPACITANCIA | 30 |
| FIGURA 15. | CONDENSADORES EN SERIE | 32 |
| FIGURA 16. | CONDENSADORES EN PARALELO | 33 |
| FIGURA 17. | SÍMBOLOS DE CONDENSADORES..... | 33 |
| FIGURA 18. | RED DE CONDENSADORES EN SERIE PARALELO..... | 34 |
| FIGURA 19. | RED DE CONDENSADORES PARA EL PROBLEMA PROPUESTO 2..... | 35 |
| FIGURA 20. | CONDENSADOR CON TRES MATERIALES DIELECTRICOS | 36 |
| FIGURA 21. | CIRCUITO RC CON INTERRUPTOR DE DOS POSICIONES..... | 36 |
| FIGURA 22. | INDUCTOR O BOBINA | 36 |
| FIGURA 23. | INDUCTORES EN SERIE..... | 37 |
| FIGURA 24. | INDUCTORES EN PARALELO | 38 |
| FIGURA 25. | INDUCTORES EN SERIE PARALELO | 38 |
| FIGURA 26. | INDUCTORES EN SERIE PARALELO | 39 |
| FIGURA 27. | CIRCUITO RL | 39 |
| FIGURA 28. | CIRCUITO RL | 40 |
| FIGURA 29. | CONVENCIÓN DE SIGNOS Y DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE..... | 41 |
| FIGURA 30. | POLARIDAD FUENTE DE VOLTAJE..... | 41 |
| FIGURA 31. | LEY DE KIRCHOFF DE VOLTAJES..... | 42 |
| FIGURA 32. | LEY DE CORRIENTES NODALES..... | 42 |
| FIGURA 33. | CIRCUITO EN SERIE..... | 43 |
| FIGURA 34. | CIRCUITO EN PARALELO | 45 |

| | |
|---|----|
| FIGURA 35. CIRCUITO EJEMPLO 3..... | 47 |
| FIGURA 36. EQUIVALENTE DEL CIRCUITO DE LA FIGURA 35 | 48 |
| FIGURA 37. CIRCUITO SERIE PARALELO | 49 |
| FIGURA 38. CIRCUITO EJEMPLO 3..... | 51 |
| FIGURA 39. CIRCUITO EJEMPLO 6..... | 52 |
| FIGURA 40. CIRCUITO EJEMPLO 7..... | 54 |
| FIGURA 41. CIRCUITO EJEMPLO 8..... | 55 |
| FIGURA 42. EJERCICIOS PROPUESTOS UNIDAD 3 | 56 |
| FIGURA 43. REPRESENTACIÓN DE UN NÚMERO COMPLEJO | 58 |
| FIGURA 44. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN NÚMERO COMPLEJO | 58 |
| FIGURA 45. RESISTENCIA EN UN CIRCUITO AC | 61 |
| FIGURA 46. EL CONDENSADOR EN AC..... | 62 |
| FIGURA 47. INDUCTORES EN AC | 63 |
| FIGURA 48. FORMA DE ONDA DE POTENCIA EN AC | 65 |
| FIGURA 49. TRIÁNGULO DE POTENCIAS | 66 |
| FIGURA 50. CIRCUITO EJEMPLO 10..... | 67 |
| FIGURA 51. CIRCUITOS PARA LOS PROBLEMAS 1 Y 2..... | 69 |
| FIGURA 52. CIRCUITO PARA EL EJERCICIO 3 | 69 |

INDICE DE TABLAS

| | | |
|----------|---|----|
| TABLA 1. | RESISTENCIAS ESPECÍFICAS Y COEFICIENTE DE TEMPERATURA DE ALGUNOS MATERIALES A 0°C | 16 |
| TABLA 2. | PREFIJOS, SÍMBOLOS Y VALORES DE LAS UNIDADES MÁS IMPORTANTES UTILIZADAS EN ELECTRICIDAD | 17 |
| TABLA 3. | DATOS PARA EL PROBLEMA 1 DE LA UNIDAD 1 | 20 |
| TABLA 4. | DATOS PARA EL PROBLEMA 1 DE LA UNIDAD 1 | 20 |
| TABLA 5. | VALORES APROXIMADOS DE CONSTANTES DIELECTRICAS..... | 31 |
| TABLA 6. | RESULTADOS DEL EJEMPLO 1..... | 44 |
| TABLA 7. | RESULTADOS DEL EJERCICIO 5..... | 52 |
| TABLA 8. | RESULTADOS DEL EJEMPLO 6..... | 53 |

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD

1.1. BREVE HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD

El nombre ELECTRICIDAD tiene origen en la palabra griega ELEKTRON o sea ámbar amarillo, sustancia resinosa que al ser frotado con un paño liso o una piel resulta electrizada. Tales de Mileto había observado estos fenómenos en el Ámbar hacia el año 600 A.C. (Fernández et al 1994)

También se observó en la antigüedad que otras sustancias al ser sometidas al frotamiento con pieles, géneros, sedas, etc., se electrizaban; tal sucede con el vidrio al ser frotado con seda.

Con el correr del tiempo se clasificarían los cuerpos como conductores y aisladores, y más exactamente como buenos conductores, semiconductores y malos conductores (aisladores o dieléctricos).

Entre los primeros se cuentan los metales, especialmente la plata y el cobre también la tierra, el aire húmedo, el cuerpo humano, etc. Semiconductores son el silicio y el germanio.

Aisladores o dieléctricos son las resinas, el vidrio, la porcelana, el aire seco, el cabello, la parafina, el caucho, el cloruro de polivinilo PVC etc.

Se estableció además, dentro de la teoría tradicional, que existen dos clases de electricidad: vítrea o positivo, la que se produce en el vidrio (frotando con seda); resinosa o negativa, la que se produce en la ebonita o en el ámbar (frotando con seda).

SE PRESENTARON ADEMÁS LEYES COMO ESTAS:

- Las electricidades del mismo nombre se rechazan y las de nombre contrario se atraen
- Por frotamiento, siempre se electrizan simultáneamente los dos cuerpos, con electricidades contrarias
- Las fuerzas que se ejercen ente dos cargas eléctricas puntuales son directamente proporcionales a sus cantidades de electricidad e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia que las separa:

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad (1)$$

Carlos Osvaldo Velásquez Santos

Ingeniero en Instrumentación y Control del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Magíster en Gestión Energética Industrial del INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO. Docente de la Facultad de Ingenierías en el INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO.

José Leonardo Ramírez Echavarría

Ingeniero Electricista de la Universidad de Antioquia, Especialista en Gestión Energética Industrial del INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, Especialista en Automática de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magíster en Ingeniería Área Automática de la Universidad Pontificia Bolivariana. Decano de la Facultad de Ingenierías en el INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO.



Fundamentos de circuitos eléctricos

Litografía Dinámica, diciembre de 2012

Fuente tipográfica: Garamond para texto corrido,
en 11 puntos, títulos 15 puntos

Este libro está dirigido a estudiantes que cursan las asignaturas de Circuitos Eléctricos y Electrotecnia. En el texto se explican distintos ejemplos y se proponen ejercicios. La primera parte del libro trata sobre las definiciones de conceptos básicos de circuitos eléctricos; la segunda parte trata sobre circuitos eléctricos en Corriente Directa y su análisis; la tercera parte habla sobre los condensadores y los inductores; finalmente, se hace un breve tratamiento de Análisis de Circuitos en Corriente Alterna (AC). Los autores esperan que este libro sea de gran ayuda a los estudiantes de ingenierías del INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO y de otras universidades.



ISBN 978-958-8743-20-2

